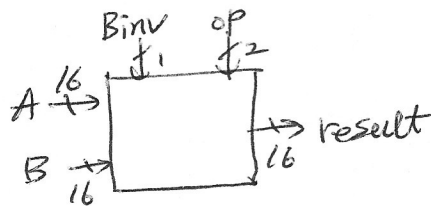


Assign 5

— Write a simulation function for 1bit ALU (); e.g., ALU_1bit (a, b, Bin, cin, OP, &cout, &result)


— write a simulation func for 16bit ALU()



int* ALU16 (A, B, Bin, OP)
 {
 return result;
 }

— int main()
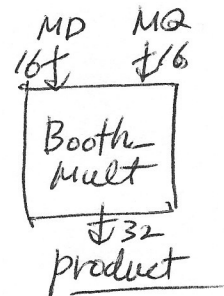
```
{
  prompt and get 16-bit# for MD;
  prompt and get 16-bit# for MQ;
  int* product = Booth_Mult (MD, MQ);
  display product;
}
```



— int* Booth_Mult (MD, MQ)

```
{
  cycle_counter ← "1111";
  AC ← "00---00";
  MD ← parameter MD;
  MQ ← parameter MQ;
  MQ_1 ← 0;
  for (1~16)
  {
    if (MQ_0/MQ_1 == 00) AC ← "00---00" + "10"
    AC ← ALU16 (AC, MD, Bin, OP); // AC ← AC + MD
    else if (MQ_0/MQ_1 == 01)
    AC ← ALU16 (AC, MD, Bin, OP); // AC ← AC + MD
    else if (MQ_0/MQ_1 == 10)
    AC ← ALU16 (AC, MD, Bin, OP); // AC ← AC - MD
    else if (MQ_0/MQ_1 == 11)
    AC ← ALU16 (AC, MD, Bin, OP); // AC ← AC - MD

    display contents of MD, AC, MQ, MQ_1, and cycle_counter;
    shift AC/MQ/MQ_1 >> 1; // arith shift
    display contents of MD, AC, MQ, MQ_1, cycle_counter;
  }
  return product; // AC/MQ
}
```